



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6

«Делитель частоты»

по дисциплине

«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы
ИВБО-01-22

Зырянов М.А.

Принял ассистент кафедры ВТ

Дуксина И.И.

Практическая работа выполнена

«__»_____2023 г.

«Зачтено»

«__»_____2023 г.

Москва 2023

АННОТАЦИЯ

Данная работа включает в себя 3 рисунков и 3 листинга.

Количество страниц в работе — 11.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ.....	5
1.1 Создание модуля Счётчика	5
1.2 Создание модуля Делителя частоты.....	6
1.3 Создание тестового модуля	6
2 ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ВВЕДЕНИЕ

В данной практической работе требуется создать проект САПР Vivado, создать модуль, описывающий параметрический универсальный реверсивный счётчик, экземпляр модуля счётчика, реализующий делитель частоты по выданному варианту и тестовый на языке Verilog HDL. Протестировать работу модулей и убедиться в их правильности. Затем подготовить отчёт о проделанной работе и защитить её.

Персональный вариант: Делитель частоты на 10.

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ

1.1 Создание модуля Счётчика

В данной практической работе нужно реализовать параметрический универсальный реверсивный счётчик. У модуля счётчика будет один вход `clk` для тактового генератора и регистр `cnt` на выходе, передающий 2^n битов. В качестве параметров модуль принимает значение `step` — шаг счётчика, и `modul` — модуль счётчика.

В самом начале своей работы модуль инициализирует регистр `cnt` значением 0. После каждый раз, когда приходит восходящий фронт `clk` проверяется условие, что если параметр `step` отрицателен, а значение `cnt` равно 0, то регистр принимает максимально возможное значение счётчика. Иначе в регистр запишется значения остатка от деления на `modul` суммы текущего состояния счётчика и значения параметра `step` (Листинг 1.1).

Листинг 1.1 — Модуль параметрический универсальный реверсивный счётчик на языке Verilog HDL

```
`timescale 1ns / 1ps

module counter #(step = 1, modul = 2) (
    input clk,
    output reg [$clog2(modul) - 1:0] cnt
);
initial
    cnt = 0;
always@(posedge clk)
    if(step < 0 && cnt == 0)
        cnt = modul - 1;
    else
        cnt <= (cnt + step) % modul;
endmodule
```

1.2 Создание модуля Делителя частоты

По выданному варианту нужно реализовать делитель частоты на 10, но модуль будет создан параметрический. У модуля будет один вход `clk` для тактового генератора и 2 выхода: `clk_d` — тактовый генератор делителя частоты, `cnt` — регистр со значениями внутреннего счётчика. В качестве параметров подаётся `md` — модуль, на который частота должна делиться.

В самом начале работы модуль инициализирует регистр `clk_d` значением 0. После этого подключается модуль счётчика, куда в качестве параметров передаётся шаг 1 и модуль `md`. На вход модуля счётчика подаётся `clk`, а на выход `cnt`. После этого каждый раз, как изменяется значение регистра `cnt` модуль проверяет, равно ли значение регистра `cnt` единице, и если утверждение истинно, то регистр `clk_d` переходит в противоположное положение (Листинг 1.2).

Листинг 1.2 — Модуль параметризованного делителя частоты на языке Verilog HDL

```
`timescale 1ns / 1ps

module clk_div #(md = 1) (
    input clk,
    output reg clk_d, wire [$clog2(md) - 1:0] cnt
);

initial clk_d = 0;

counter #(.step(1), .modul(md)) c(
    .clk(clk),
    .cnt(cnt)
);

always@(cnt)
    if(cnt == 1)
        clk_d = ~clk_d;
endmodule
```

1.3 Создание тестового модуля

Для запуска и проверки работоспособности модулей нам нужен симулирующий тестовый модуль. В него будет подключены модуль делитель частоты с параметром `md = 10`, чтобы показать выполнение выданного варианта,

а также модуль счётчика с параметрами `step = -1` и `modul = 10`, чтобы показать способность модуля счётчика работать в обоих направлениях. На временной диаграмме будут показаны изменения регистра `clk` — изначальный тактовый генератор, изменяющийся каждую единицу времени, цепь `clk_d` — такты тактового генератора через делитель частоты на 10, цепь `cntp` — значения, которые принимает счётчик с шагом 1 и цепь `cntob` — значения, которые принимает счётчик с шагом -1 (Листинг 1.3).

Листинг 1.3 — Тестовый модуль testbench.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module testbench;

    reg clk = 0;
    wire clk_d;
    wire [7:0] cntp;
    wire [7:0] cntob;

    always #1 clk = ~clk;

    clk_div #(.md(10)) div(
        .clk(clk),
        .clk_d(clk_d),
        .cnt(cntp)
    );

    counter #(.step(-1), .modul(10)) d(
        .clk(clk),
        .cnt(cntob)
    );

endmodule
```

2 ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ

На временной диаграмме будут показаны изменения `clk` — тактовый генератор, `clk_d` — такты тактового генератора через делитель частоты на 10, `cntp` — значения, которые принимает счётчик с шагом 1 и `cntob` — значения, которые принимает счётчик с шагом -1.

 


Рисунок 2.1 – Временная диаграмма — восходящий фронт первого такта делителя частоты (часть 1)

 


Рисунок 2.2 – Временная диаграмма — убывающий фронт первого такта делителя частоты (часть 2)

 


Рисунок 2.3 – Временная диаграмма — восходящий фронт второго такта делителя частоты (часть 3)

На временной диаграмме мы можем увидеть, первый так делителя частоты открывается в момент 1ns, а закрывается в момент 21ns. Из выражения $\frac{(21 - 1)}{2} = 10$ можно понять, что такт делителя частоты открыт 10 тактов обычного тактового генератора, что и нужно было сделать. Для того, чтобы окончательно

убедиться проверим сколько тактов тактового генератора такт делителя частоты имеет значение 0. Из выражения $\frac{41-21}{2} = 10$ можно понять, что также 10 тактов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для заданной варианта в САПР Vivado были созданы модули параметрического универсального реверсивного счётчика, параметрического делителя частоты и тестовый testbench. Осуществлена симуляция работы данных модулей, а также проведена успешная проверка работы модулей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания по ПР № 1 — URL: <https://onlineedu.mirea.ru/mod/resource/view.php?id=405132> (Дата обращения: 13.09.2023).
2. Методические указания по ПР № 2 — URL: <https://onlineedu.mirea.ru/mod/resource/view.php?id=409130> (Дата обращения: 13.09.2023).
3. Смирнов С.С. Информатика [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
4. Тарасов И.Е. ПЛИС Xilinx. Языки описания аппаратуры VHDL и Verilog, САПР, приемы проектирования. — М.: Горячая линия — Телеком, 2021. — 538 с.: ил.
5. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).