



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 8

«Простейшие устройства ввода и индикации.»

по дисциплине

«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы
ИВБО-01-22

Зырянов М.А.

Принял ассистент кафедры ВТ

Дуксина И.И.

Практическая работа выполнена

«__»_____2023 г.

«Зачтено»

«__»_____2023 г.

Москва 2023

АННОТАЦИЯ

Данная работа включает в себя 5 рисунка и 5 листинга. Количество страниц в работе — 13.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ.....	5
1.1 Создание модуля Синхронизатора	5
1.2 Создание модуля Счётчика	6
1.3 Создание модуля Фильтра дребезга	7
1.4 Создание модуля Верхнего уровня.....	9
1.5 Создание тестового модуля	10
2 ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

ВВЕДЕНИЕ

В данной практической работе требуется создать проект САПР Vivado, создать модули, описывающий синхронизатор, параметрический фильтр дребезга, создать модуль верхнего уровня и тестовый модуль на языке Verilog HDL. Протестировать работу модулей и убедиться в их правильности. Затем подготовить отчёт о проделанной работе и защитить её.

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ

1.1 Создание модуля Синхронизатора

Синхронизатор — модуль, необходимый для выравнивания частоты. Модуль синхронизатора имеет 2 входа для входного значения `in` и тактового генератора `clk`, а также 1 выход для выходного сигнала `out`. Модуль состоит из двух последовательно соединённых регистров `a`, принимающий на свой вход входное значение `in`, и `b`, принимающий на вход выход регистра `a` и подающий значение на выход `out`. С каждым приходом восходящего фронта регистр `b` запоминает значение регистра `a` и передаёт его на выход `out`, а регистр `a` запоминает новое входное значение (Листинг 1.1).

Листинг 1.1 — Модуль Синхронизатора

```
`timescale 1ns / 1ps

module synhro (
    input clk, in,
    output out
);

reg a, b;

always@(posedge clk)
begin
    b <= a;
    a <= in;
end

assign out = b;

endmodule
```

На основе написанного модуля САПР Vivado генерирует RTL-схему, представленную на Рисунке 1.1.

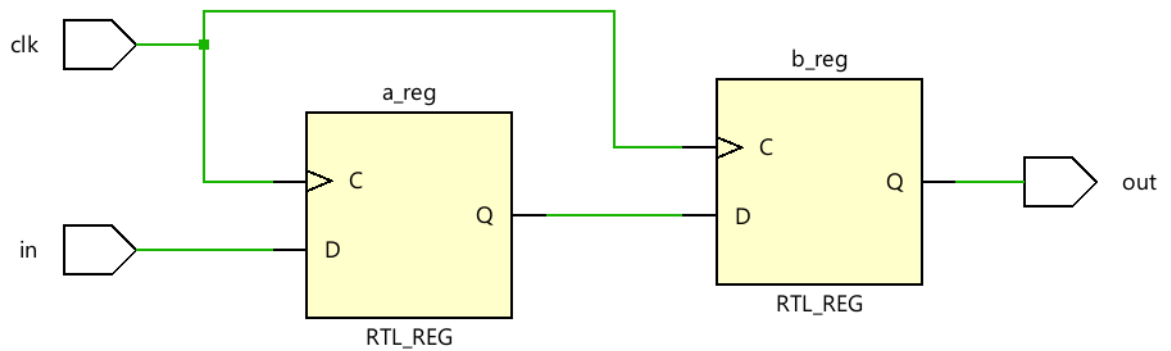


Рисунок 1.1 – RTL-схема модуля Синхронизатора

1.2 Создание модуля Счётчика

Для реализации фильтра дребезга необходимо создать модуль счётчика. Он был реализован в Практической работе №6. Каждый раз, когда приходит восходящий фронт, на выход подаётся остаток от деления суммы текущего состояния и значения параметра `step` на значение параметра `modul`. В данной работе модуль был модернизирован. У модуля Счётчика появилось 2 новых входа: разрешающий вход `se` и вход сброса `re`. Теперь значение счётчика изменяется только когда подаётся разрешающее значение, а если будет подана 1 на вход сброса, то счётчик примет 0 значение (Листинг 1.2).

Листинг 1.2 — Модуль Счётчика

```
`timescale 1ns / 1ps

module counter #(step = 1, modul = 2) (
    input clk, re, ce,
    output reg [$clog2(modul) - 1:0] cnt
);

initial
    cnt = 0;

always@(posedge clk)
    if (re)
        cnt = 0;
    else if (ce)
        begin
            if(step < 0 && cnt == 0 )
                cnt = modul - 1;
            else
```

Продолжение Листинга 1.2

```
        cnt <= (cnt + step) % modul;  
    end  
  
endmodule
```

На основе написанного модуля САПР Vivado генерирует RTL-схему, представленную на Рисунке 1.2.

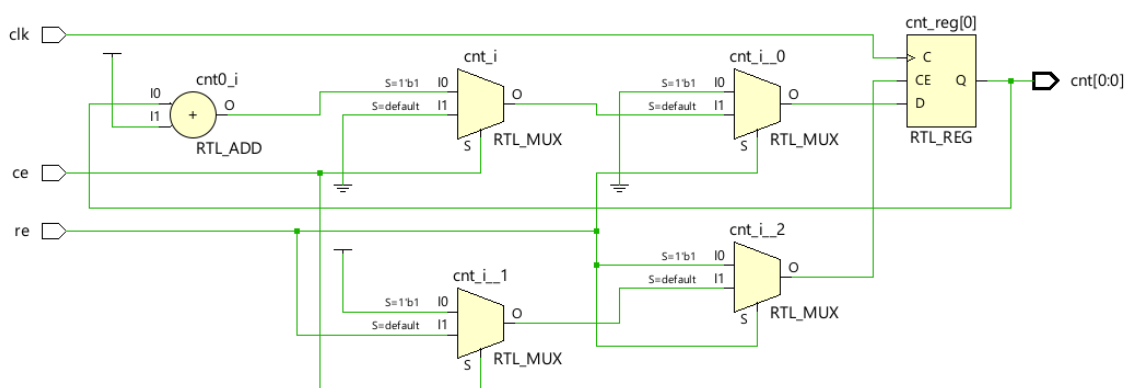


Рисунок 1.2 – RTL-схема модуля Счётчика

1.3 Создание модуля Фильтра дребезга

Фильтр дребезга, предназначен для того, чтобы фильтровать дребезг, возникающий при зажимания контакта, и передавать сигнал только после полного зажатия контакта. Модуль является параметрический и принимает параметр enable, отвечающий за разрешающий вход Фильтра дребезга. Также модуль имеет 2 входа для входного значения in и тактового генератора clk и 2 выхода out для выходного значения и outen для выходного разрешающего значения.

Модуль Фильтра дребезга подключён к 2 модулям: модуль Синхронизатора и модуль Счётчика. Модуль Счётчика считает количество тактов, которые пришли, когда разрешающий вход был равен 1. Модуль Синхронизатора выполняет свой функционал и подаёт свой результат на регистр out_reg с разрешающим входом, куда приходит функция И со всеми битами выходного значения счётчика, который запоминает значение, которое будет подано на выход

out. На выход outen подаётся результат функции И со всеми битами выходного значения счётчика, разрешающим входом и выходом модуля Синхронизатора (Листинг 1.3).

Листинг 1.3 — Модуль Фильтра дребезга

```
`timescale 1ns / 1ps

module filter #(enable = 1) (
    input clk, in,
    output reg out, outen
);

wire outsynhro;
wire [2 - 1:0] cnt;

synhro sch(
    .clk(clk),
    .in(in),
    .out(outsynhro)
);
counter #(.step(1), .modul(4)) c(
    .clk(clk),
    .re(out~^outsynhro),
    .ce(enable),
    .cnt(cnt)
);

always@(posedge clk)
    if(cnt[1] & cnt[0] & enable)
        out <= outsynhro;

always@(posedge clk)
    outen <= cnt[1] & cnt[0] & enable & outsynhro;

endmodule
```

На основе написанного модуля САПР Vivado генерирует RTL-схему, представленную на Рисунке 1.3.

 


Рисунок 1.3 – RTL-схема модуля Фильтра дребезга

1.4 Создание модуля Верхнего уровня

Данный модуль в данной работе необходим для изменения состояния лампочки. Модуль имеет 2 входа для тактового генератора `clk` и входа кнопки `button_in` и 1 выход `led_out`. К данному модулю подключён модуль фильтра дребезга, в параметр `enable` которого подаётся значение 1, на вход `clk` тактовый генератор, на вход `in` значение входа `button_in`, а выход `outen` передаёт значение на регистр `out_signal_enable`. Каждый раз, как регистр `out_signal_enable` переходит в состояние 1 значение выхода `led_out` меняется на противоположное (Листинг 1.4).

Листинг 1.4 — Модуль Верхнего уровня

```
`timescale 1ns / 1ps

module ledcontr (
    input button_in, clk,
    output reg led_out = 0
);

wire out_signal_enable;

suppression #(.enable(1'b1)) sp(
    .clk(clk),
    .in(button_in),
    .out(),
    .outen(out_signal_enable)
);

always@(posedge out_signal_enable)
    led_out = ~led_out;

endmodule
```

На основе написанного модуля САПР Vivado генерирует RTL-схему, представленную на Рисунке 1.4.

 


Рисунок 1.4 – RTL-схема модуля Верхнего уровня

1.5 Создание тестового модуля

Для запуска и проверки работоспособности модулей нужен симулирующий тестовый модуль. В него будет подключён модуль Верхнего уровня. Тестовый модуль будет иметь цепь led, отвечающий за лампочку, тактовый генератор и регистр кнопки. На регистр кнопки будут подаваться случайные значения, созданные при помощи функций \$srandom, \$urandom_range и \$random (Листинг 1.3).

Листинг 1.3 — Тестовый модуль testbench.v

```
`timescale 1ns / 1ps

module testbench();

wire led;
reg clk = 0;
reg button = 0;

led_controller ctrlr(.button_in(button), .clk(clk), .led_out(led));

initial
begin
    #50
    $srandom(33985);
    repeat(2)
    begin
        repeat($urandom_range(50,0))
        begin
            button = $random;
            #3;
        end
        button = 1;
        #200;

        repeat($urandom_range(50,0))
        begin
            button = $random;
            #3;
        end
        button = 0;
        #200;
    end
end

always #10 clk = ~clk;

endmodule
```

2 ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ

На временной диаграмме будут показаны изменения значений `clk` — тактовый генератор, `button` — кнопки и `led` — лампочки (Рисунок 2.1).

 


Рисунок 2.1 – Временная диаграмма

На временной диаграмме можно заметить, что значение `led` меняется не каждый раз, когда `button` принимает значение 1, а только после того, как кнопка была полностью нажата и фильтрдребезга убедился, что кнопка действительно нажата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для заданной варианта в САПР Vivado был создан модули, описывающий синхронизатор, параметрический фильтр дребезга, создать модуль верхнего уровня и тестовый модуль на языке Verilog HDL. Осуществлена симуляция работы данных модулей, а также проведена успешная проверка работы модулей. Для каждого модуля была сгенерирована его RTL-схема.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания по ПР № 1 — URL: <https://onlineedu.mirea.ru/mod/resource/view.php?id=405132> (Дата обращения: 10.12.2023).
2. Методические указания по ПР № 2 — URL: <https://onlineedu.mirea.ru/mod/resource/view.php?id=409130> (Дата обращения: 10.12.2023).
3. Смирнов С.С. Информатика [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
4. Тарасов И.Е. ПЛИС Xilinx. Языки описания аппаратуры VHDL и Verilog, САПР, приемы проектирования. — М.: Горячая линия — Телеком, 2021. — 538 с.: ил.
5. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).